Complément Mécatronique


Halim Djerroud hdd@ai.univ-paris8.fr

Plan

- Microcontrôleurs
- Arduino Uno (Atmega328P)
- GPIO (E/S)
- Communication Serial
- Programmation du Arduino
- Project Board
- LEDs et Résistances
- Datasheet

- Les Entrées Analogiques
- PWM
- Photorésistances
- Potentiomètres
- TMP36
- Bascules: RS, JK, D
- 74hc74
- Les registres
- TDs et Projets

Microcontrôleur

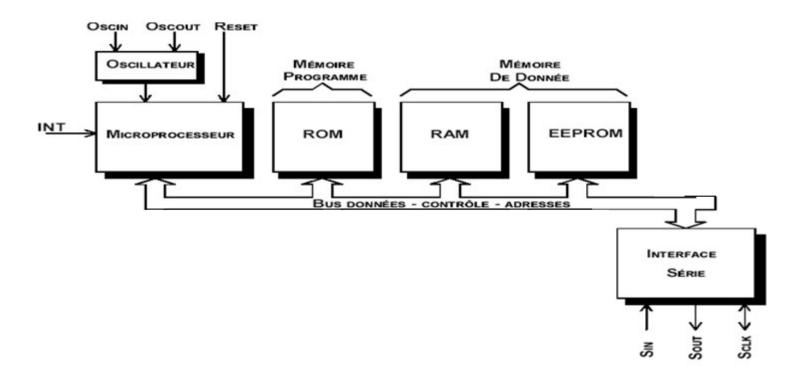


Mémoires

Type de Mémoire	ATmega 168	ATmega 328	ATmega 1280	ATmega 2560
Flash	16K octets	32K octets	128K octets	256K octets
SRAM	1024 Octets	2048 octets	8K octets	8K octets
EEPROM	512 Octets	1024 octets	4K octets	4K octets

Atmel Atmega328P


ATmega328P pin mapping

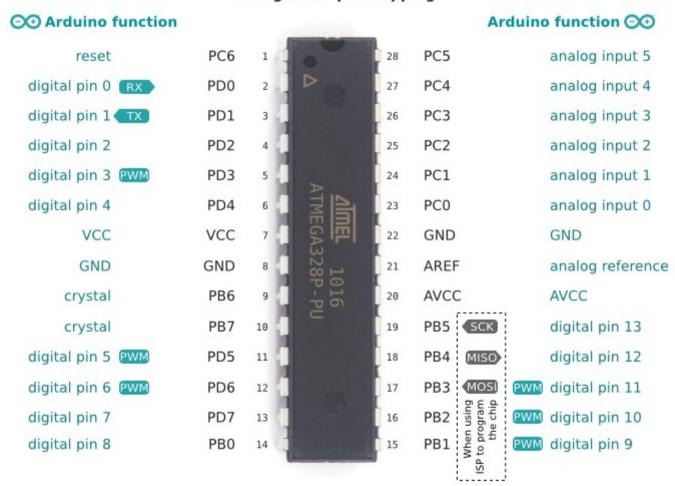


Arduino

- Arduino est un circuit imprimé en matériel libre
 - les plans de la carte elle-même sont publiés en licence libre,
 - certains composants de la carte, comme le microcontrôleur par exemple, ne sont pas en licence libre
- Un module Arduino est généralement construit autour d'un microcontrôleur Atmel AVR
- Le logiciel de programmation des modules Arduino est une application Java, libre et multi-plateforme
 - éditer de code
 - Compiler
 - transférer le firmware et le programme au travers d'une liaison série


Arduino Uno

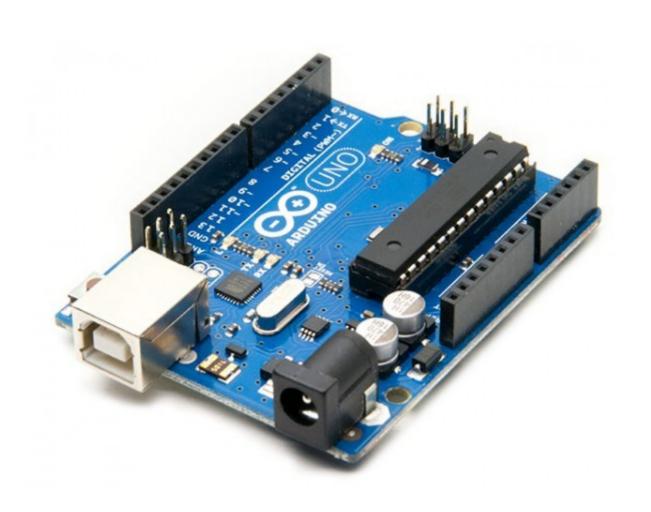


Arduino

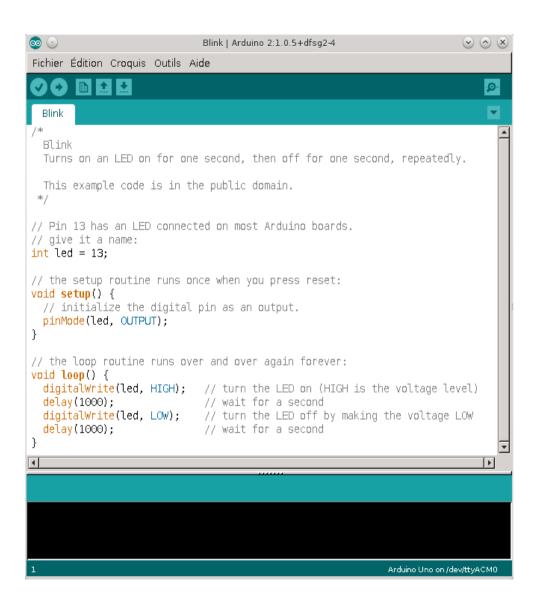

Les modules

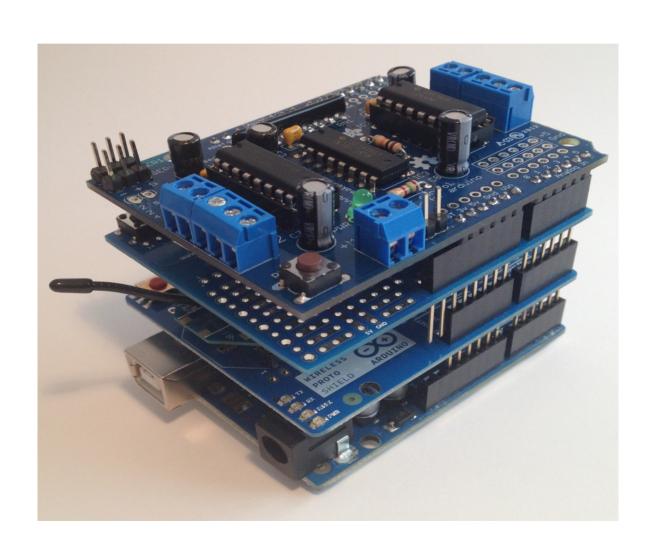

Arduino – Autres types

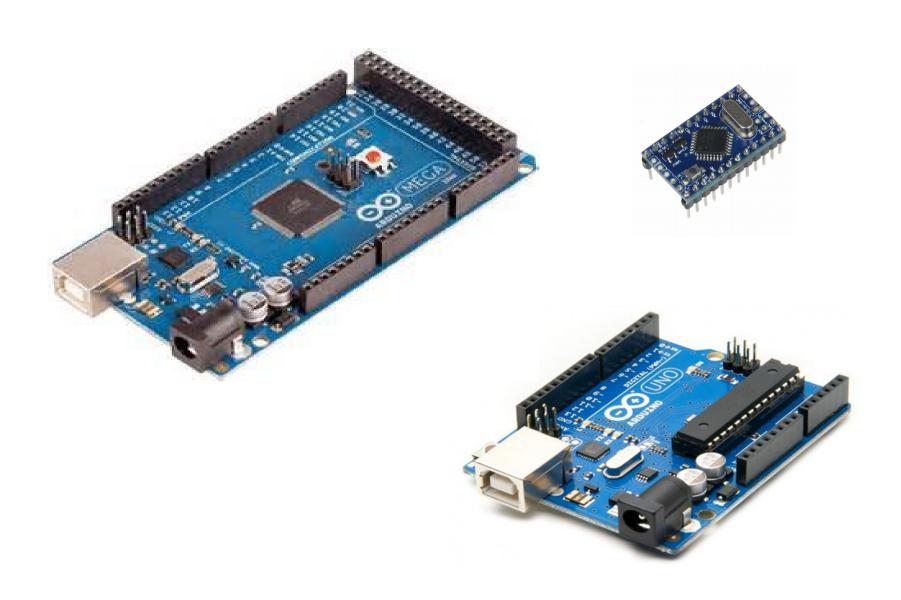

Alimentation Arduino

- Tension de fonctionnement
 - 5 V
 - 3,3 V
- Alimentation externe
- le courant de sortie de chaque broche (D0 à D13) ne doit pas dépasser 40mA
- le courant issu du port USB ne doit pas dépasser 500mA
- le courant soutiré à la broche «3,3V» ne doit pas dépasser 50mA


Exemple

On souhaite actionner un moteur de 6W sous 5V par l'Arduino, alimenté par l'USB, est-ce réalisable ?

$$P = U.I = P/U => I = 1,2A$$

- P: puissance (W)
- U: tension (V)
- I: courant (A)

Alimentation

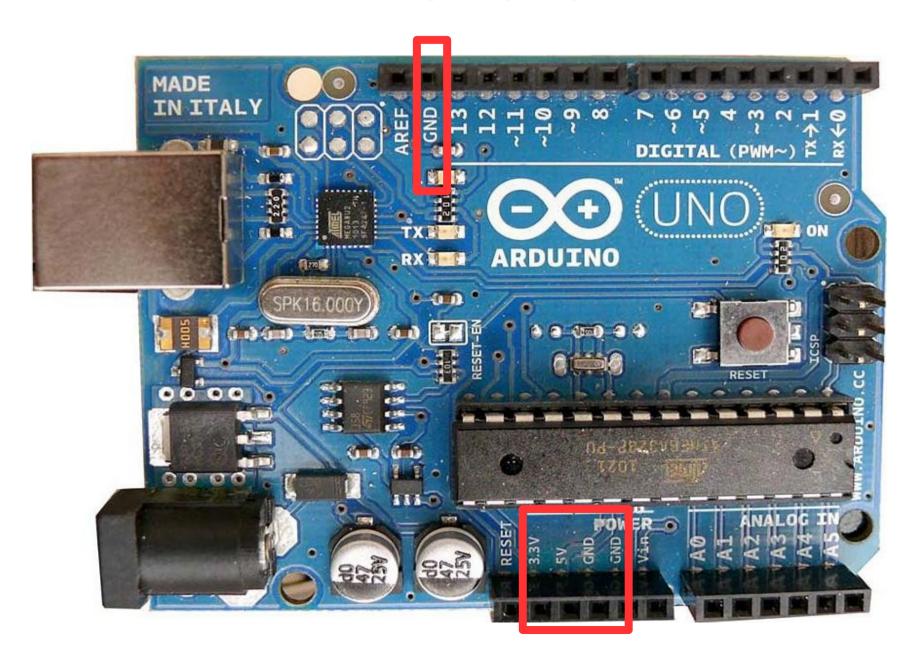


Programme

```
// Le plus petit programme Arduino
void setup() {
}

void loop() {
}
```

General Purpose Input/Output GPIO

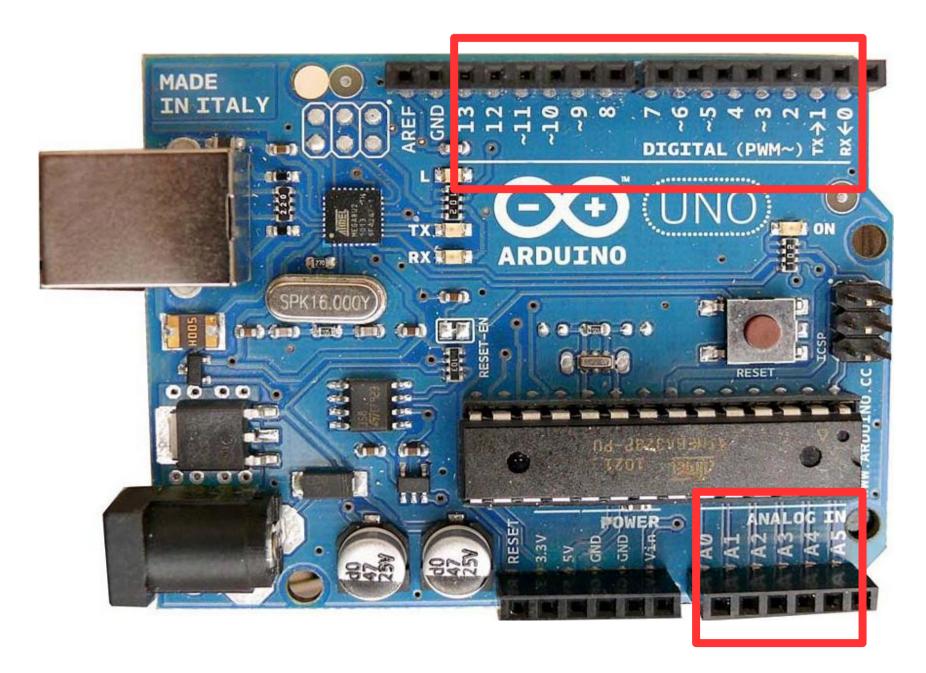- Entrée/Sortie pour un Usage Général
- La possibilité de communiquer avec d'autres circuits électroniques
- Un connecteur GPIO ne peut traiter que des signaux numérique, 1 ou 0
- Un connecteur GPIO peut être configuré :
 - Entrée (réception d'un signal)
 - Sortie (émission d'un signal)




- pinMode(pin, mode);
- digitalWrite(ledPin, HIGH);
- digitalRead(pin);

```
int ledPin = 13;
                                // LED connected to digital pin 13
void setup()
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
void loop()
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on
  delay(1000);
                               // waits for a second
 digitalWrite(ledPin, LOW);  // sets the LED off
  delay(1000);
                               // waits for a second
```

```
int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13
int inPin = 7; // pushbutton connected to digital pin 7
int val = 0; // variable to store the read value
void setup()
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin 13 as output
 pinMode(inPin, INPUT); // sets the digital pin 7 as input
void loop()
 val = digitalRead(inPin);  // read the input pin
 digitalWrite(ledPin, val); // sets the LED to the button's value
```

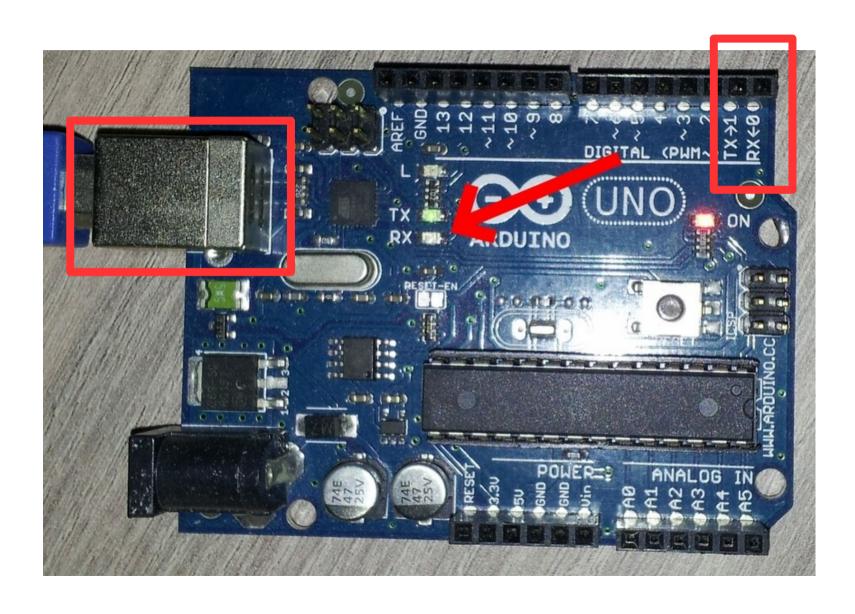- En communication série, on découpe l'information à transmettre en petits blocs de taille fixe avant de la transmettre.
- S'oppose à la communication parallèle
- L'avantage de la communication série sur la communication parallèle est qu'elle nécessite moins de lignes




```
void setup() {
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  Serial.println("Coucou");
```


Communication Serial

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if ( Serial.available() ) {
    int lu = Serial.read();
    Serial.println(lu);
  } else {
    Serial.println("Rien");
  delay(2000);
```



Project Board

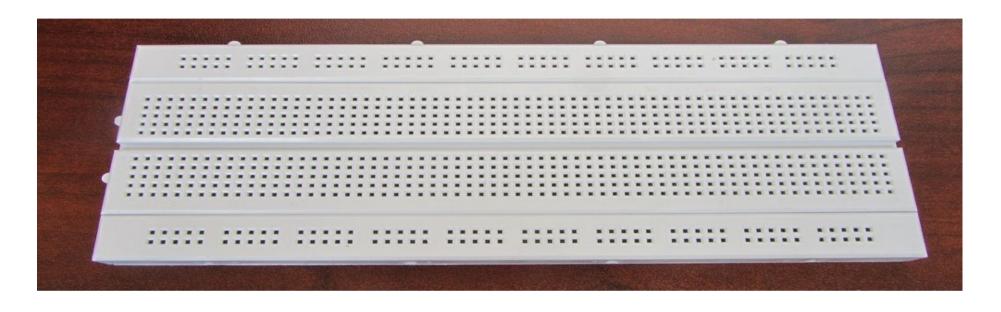

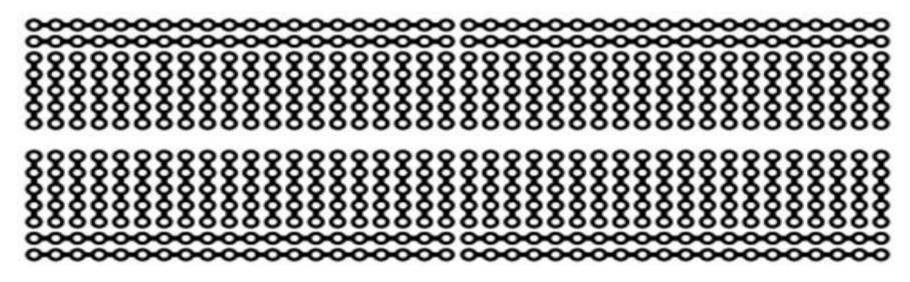


Project Board

Demo fritzing


LEDs

- Diode électroluminescente (DEL ou LED)
- Une diode électroluminescente ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens (le sens passant).
 - 1,9V pour une LED rouge,
 - 3,2V pour les diodes blanches, ou autres couleurs
 - voir les notices des diodes avant d'utiliser
 - Le courant dans la LED est aussi limité pour les LED ordinaires de 5mm, 24mA environ.

LEDs

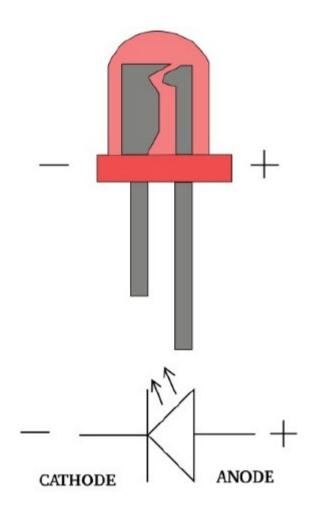

LEDs

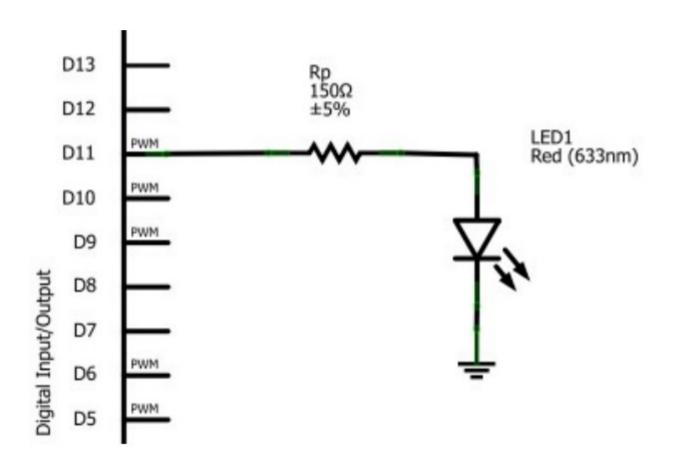


Résistances

- U = R I
 - U: tension (V)
 - R : résistance (Ohm Ω)
 - I: courant (A)



Résistances

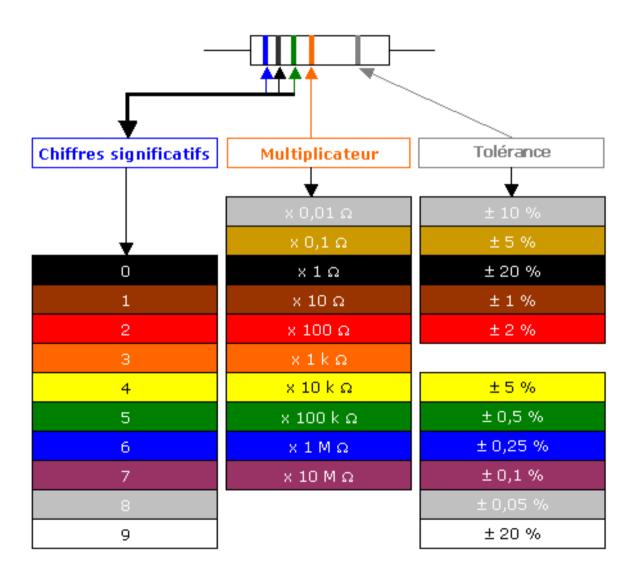


Datasheet


Demo

Led + résistance

Demo fritzing

Switch

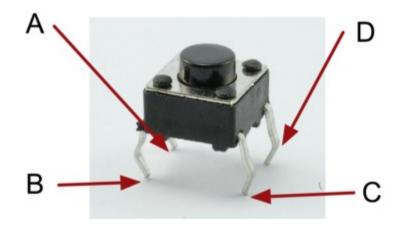


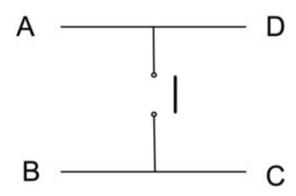

Switch

```
int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13
int inPin = 7; // pushbutton connected to digital pin 7
int val = 0; // variable to store the read value
void setup()
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin 13 as output
 pinMode(inPin, INPUT); // sets the digital pin 7 as input
void loop()
 val = digitalRead(inPin);  // read the input pin
 digitalWrite(ledPin, val); // sets the LED to the button's value
```

Résistance de tirage

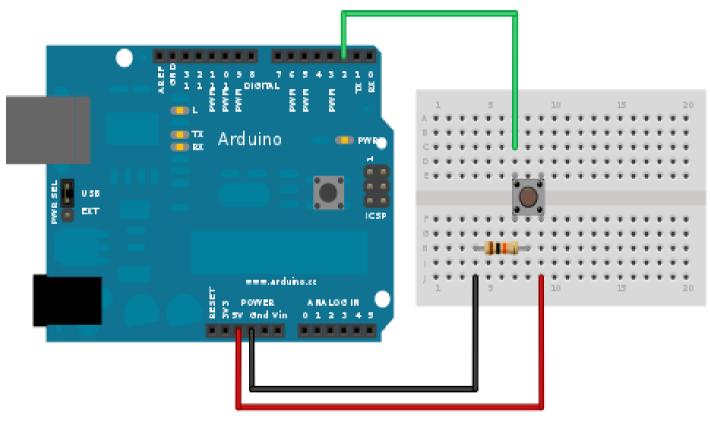


Made with Fritzing.org

Les Entrées Analogiques

- Lire des valeurs différentes de 0, 1
- # GPIO
- Lire une valeur entre 0 et 1023
- Entrée entre 0v et 5v


Les Entrées Analogiques

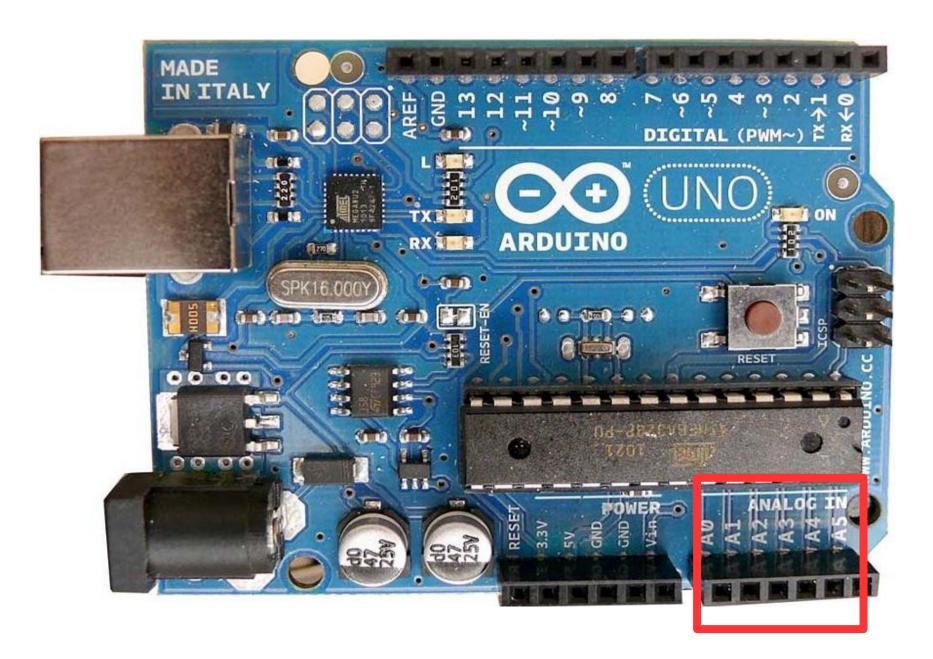


Les Entrées Analogiques

```
int analogPin = A0;
int val = 0;
void setup() {
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  val = analogRead(analogPin);
  Serial.println(val);
```

Photorésistances

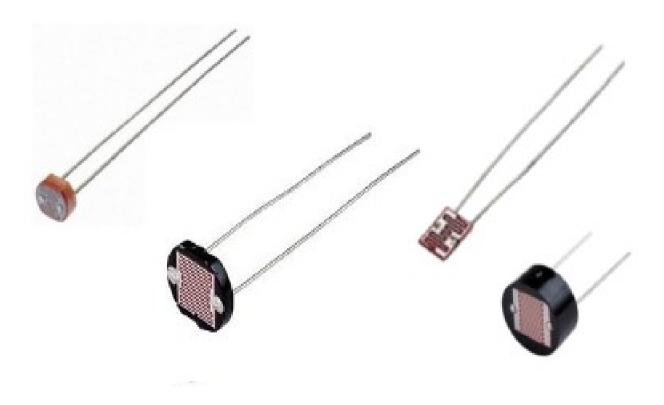


Photorésistances

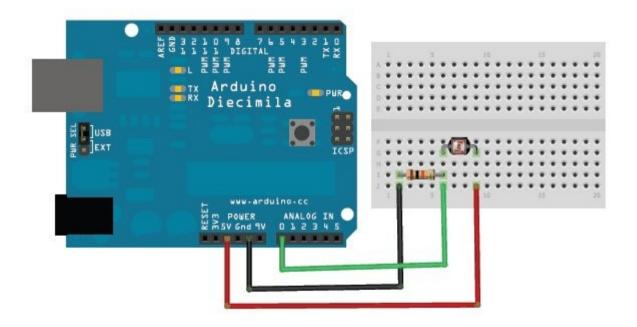

Potentiomètres

• Résistance variable

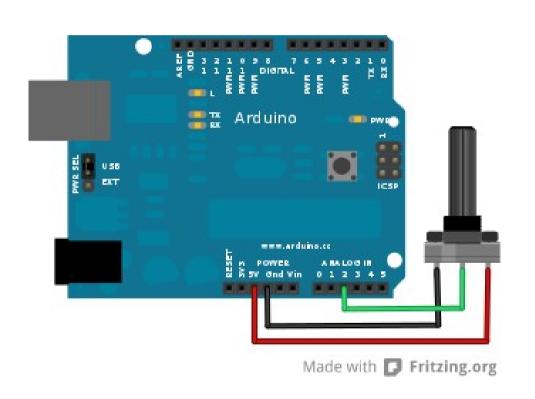



Les Sorties Analogiques ou presque


 Convertir des données binaires en signal analogique

Comment faire ?


PWM ou MLI

Pulse Width Modulation
 (Modulation à Largeur d'Impulsion)

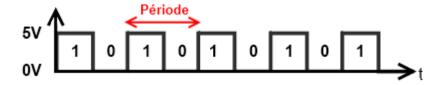
- La fréquence d'un signal périodique correspond au nombre de fois que la période se répète en une seconde
- On la mesure en Hertz, noté Hz



PWM ou MLI

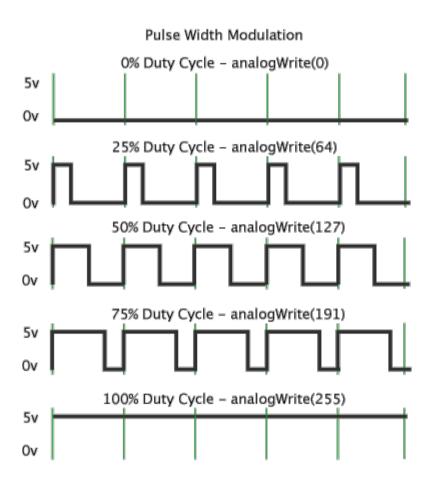

PWM

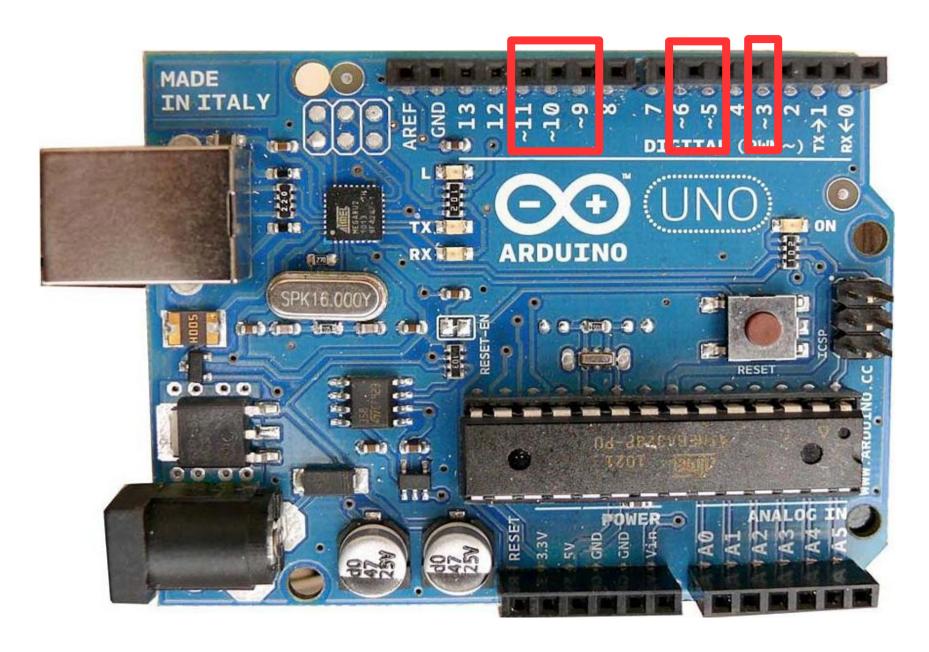

PWM


```
const int sortieAnalogique = 6;
void setup()
    pinMode(sortieAnalogique, OUTPUT);
void loop()
    analogWrite(sortieAnalogique, 127);
```


FADE

Demo

TMP36


• Capteur de température

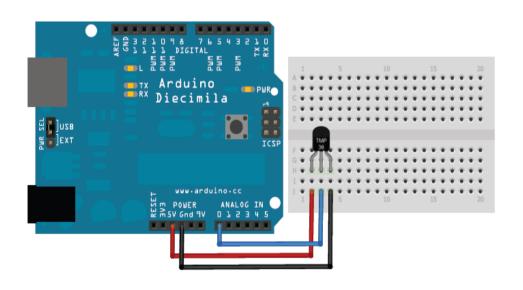

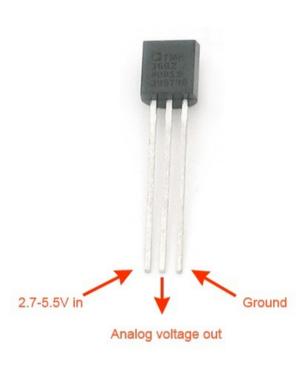

TMP36 Datasheet


Demo Datasheet

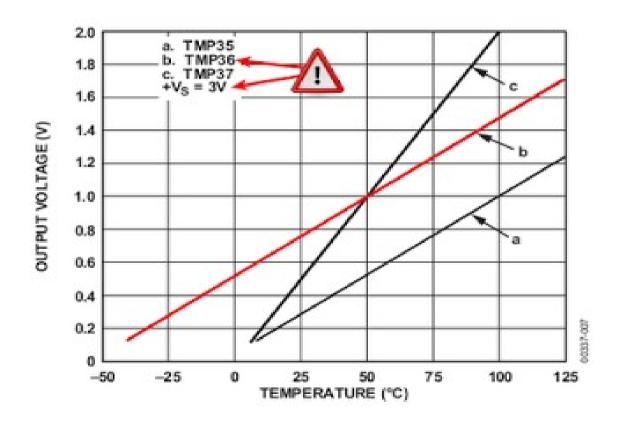

Bascules RS

- Bascule (Reset-Set)
- Table de vérité


R	S	Q+
0	0	Mémoire
0	1	1
1	0	0
1	1	X

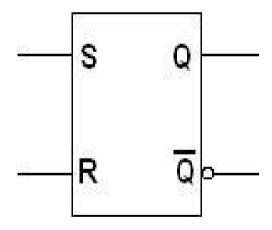

Bascules JK


- Bascule (J-K)
- Table de vérité

J	K	Q+
0	0	Mémoire
0	1	1
1	0	0
1	1	Q

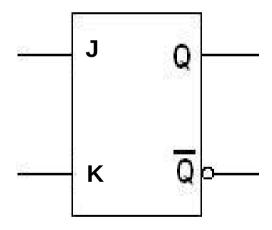

Bascules JK

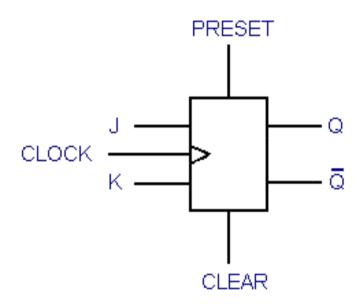- Bascule (J-K)
 - Preset
 - Clear
 - Clock




Bascules D

• Bascule (D): Recopie sa seule entrée D au rythme des impulsions d'une horloge : Q+ = 1 si D = 1 et Q+ = 0 si D = 0

Table de vérité


D	Q	Q+
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

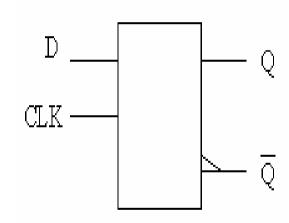

Bascules T


- Bascule (T) : Change d'état à chaque fois qu'une impulsion est reçue sur sa seul entrée
- Table de vérité

D	Q	Q+
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

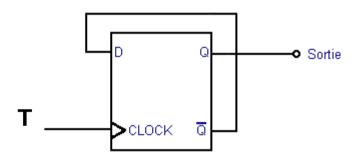

Diviseur de fréquence

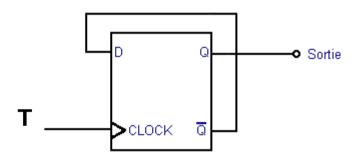• Bascule (T) : Change d'état à chaque fois qu'une impulsion est reçue sur sa seul entrée




CI – Circuits intégrés



74hc74 – 2 bascules D



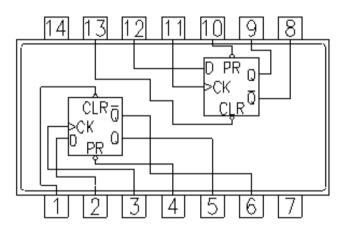


7474
Dual D Flip—Flop
with Preset and Clear


74hc74

Demo Datasheet

Les registres RW //

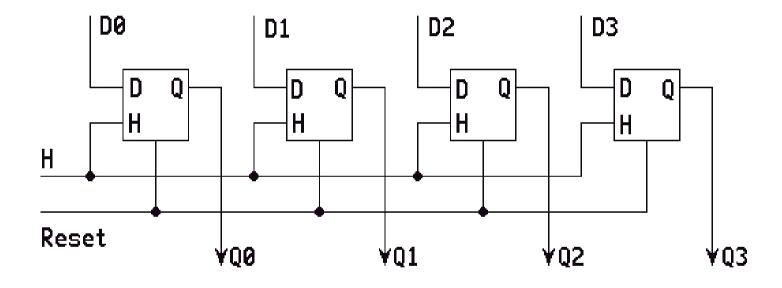

Registre RW Série

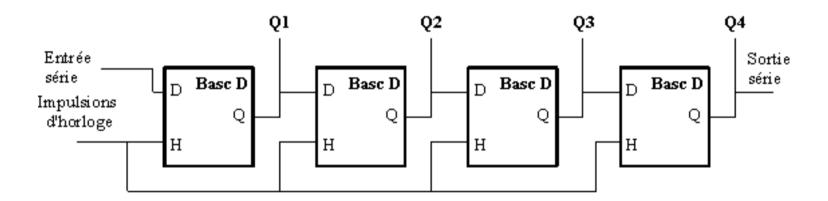

Exercices

Réaliser un registre lecture écriture parallèle

 Réaliser un registre lecture en série et écriture en série

 Réaliser un registre lecture parallèle écriture en série

74hc595

• Registre 8 Bits

TDs

Demo